

UPSC CSE 2018 MAINS PAPER 7 OCTOBER 07, 2018 ELECTRICAL ENGINEERING OPTIONAL PAPER - II QUESTION PAPER

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

(कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो भागों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में दिये हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी में से प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दौजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम को स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर (बकूल सीट पर) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अधिक विनिर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अनिवार्य अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त अवधिओं का काल बीजिए तथा उनको विनिर्दिष्ट कीजिए।

जब तक उल्लिखित नहीं है, संकेत तथा शब्दावली प्रचलित मानक अर्थों में प्रयुक्त हैं।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमबद्धता की जाएगी। यदि कागज नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी ताकि वह उत्तर अंकित दिखाए जा सके। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई दृढ़ या उसके अंग को कुछ रूप ले काटा जाना चाहिए।

ELECTRICAL ENGINEERING (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Assume suitable data, if considered necessary, and indicate the same clearly.

Unless otherwise mentioned, symbols and notations carry their usual standard meanings.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off

खण्ड—A / SECTION—A

1. (a) एक सकेत, जिसका प्रायिकता घनत्व फलन

$$f(x) = \begin{cases} ke^{x-4}; & -4 < x < 4 \\ 0 & ; \text{ elsewhere} \end{cases}$$

है, जो चार क्वांटिजेशन स्तरों पर क्वांटिज़ किया गया है।

- (i) k के मान का निर्धारण कीजिए।
(ii) स्टेप साइज s का निर्धारण कीजिए।
(iii) चार क्वांटिजेशन स्तरों का निर्धारण कीजिए।

A signal having probability density function


$$f(x) = \begin{cases} ke^{x-4}; & -4 < x < 4 \\ 0 & ; \text{ elsewhere} \end{cases}$$

is quantized with four quantization levels.

- (i) Determine the value of k .
(ii) Determine step size s .
(iii) Determine the four quantization levels.

6
2
2

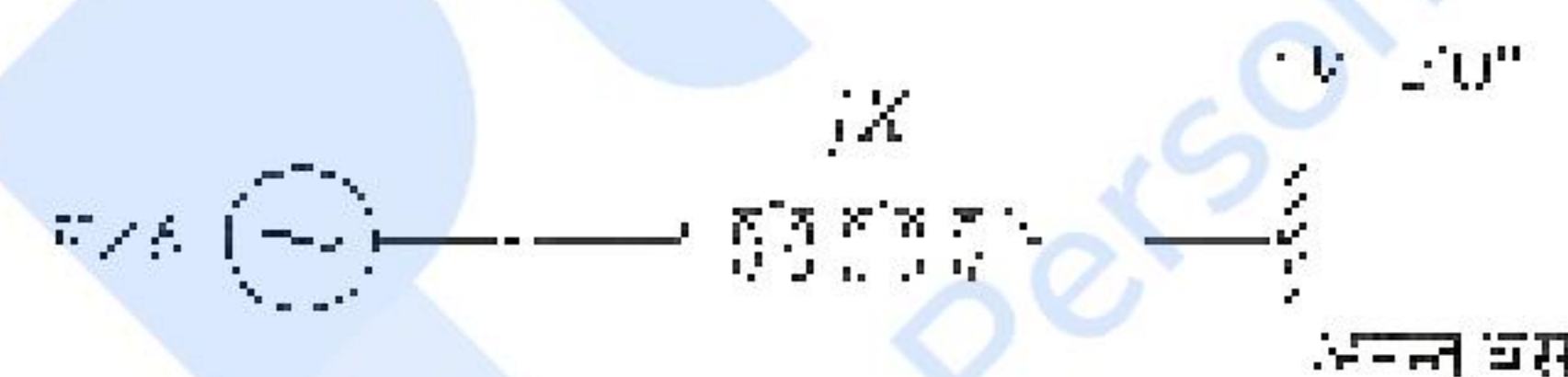- (b) एक जनित्र (जेनरेटर) अनन्त बस से, चित्र में दिखाए अनुसार जुड़ा है। जनित्र के द्वारा अनन्त बस को प्रणति की जाने वाली प्रतिक्रमिक शक्ति व प्रतिक्रमिक शक्ति हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।



A generator is connected to an infinite bus as shown in the figure. Derive the expressions for real power and reactive power supplied by the generator to the infinite bus :



10

- (c) ध्रुवी-रूप अन्तरक फलन $G(s)/H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$ के लिए निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए :

- (i) प्रत्यक्षपथों का वास्तविक अक्ष से प्रतिच्छेदन बिन्दु
(ii) ध्रुव बिन्दुपथ का वास्तविक अक्ष से प्रतिच्छेदन बिन्दु और इस बिन्दु पर K का मान

For the open-loop transfer function $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s-4)(s-5)}$, determine the following :

- Point of intersection of asymptotes with real axis
- Point of intersection of root locus with imaginary axis and the value of K at this point

10

- (vi) एक चरित्र ट्रांसफॉर्मर, जो 1000/5 A र निर्धारित है, की उत्तेजक धारा के चुम्बक और प्रति परक क्रमशः 15 A और 9 A हैं। द्वितीयक कुंडली के प्रेरित वोल्टता व धारा के बीच फेज कोण 40 डिग्री है। ट्रांसफॉर्मर के फेज कोण की त्रुटि का निर्धारण कीजिए।

The magnetizing and loss component of exciting current of a current transformer rated 1000/5 A, are 15 A and 9 A respectively. The phase angle between secondary winding induced voltage and current is 40 degree. Determine the phase angle error of the transformer.

10

- (vii) एक 8 बिट एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक को 8085 माइक्रोप्रोसेसर से 8255 PPI का प्रयोग कर अनवरत रूप से कनेक्ट करने के लिए व्यवस्था दिये जाइए।

Draw the schematic diagram for interfacing an 8 bit analog to digital converter to 8085 microprocessor using 8255 PPI.

10

2. (a) एक 3-फेज, 11 kV संवहन लाइन 2395 kVA भार को 0.8 p.f. (लैग) पर 25 km की दूरी पर प्रेषित करता है। संवहन लाइन की प्रति फेज प्रतिबाधा $(3 + 25 + j7 + 55) \text{ ohms}$ है। प्रेषित सिरा की वोल्टता व प्रेषित सिरा के शक्ति गुणक का निर्धारण कीजिए।

A 3 phase, 11 kV transmission line delivers a load of 2395 kVA at 0.8 p.f. (lag) over a distance of 25 km. The transmission line has an impedance per phase of $(3 + 25 + j7 + 55) \text{ ohms}$. Determine the sending end voltage and sending end power factor

20

- (b) (i) एक ऊर्जा-मापी के डिस्क की प्रति घूर्णित ऊर्जा खपत के लिए 80 परिक्रमण की अधिकतमता की गई है। एक भार, जो 230 V और 0.6 शक्ति गुणक पर 30 A की धारा वहन करता है, की ऊर्जा खपत को मापने के लिए डिस्क के परिक्रमण की संख्या की गणना कीजिए। यदि ऊर्जा-मापी वास्तव में 330 परिक्रमण करता है, तो प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि ऊर्जा-मापी की घाल छेड़ है या तेज।

An energy meter is designed to have 80 revolutions of the disc per unit of energy consumed. Calculate the number of revolutions made by the disc when measuring the energy consumed by the load carrying 30 A at 230 V and 0.6 power factor. Find the percentage error if the meter actually makes 330 revolutions. Also specify whether the meter runs slower or faster.

10

- (ii) एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक पर आयाम-मॉडुलित सिग्नल की संरचना कैसे प्रदर्शित की जाती है, समझाइए।

Explain how the spectra of amplitude-modulated signal are displayed on a spectrum analyzer

10

- (c) एक 8085 माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम असेम्बली भाषा में लिखिए जो एक LED, जो कि 8155 I/O पोर्ट B के बिट 4 से जुड़ा है, को ON करे। पोर्ट B का पता 22_{16} इस्तेमाल कीजिए।

Write an 8085 microprocessor assembly language program to turn ON an LED connected to bit 4 of the 8155 I/O port B. Use address of port B as 22_{16} . 10

3. (a) एक पीए सीए एंडाइट की अभिवर्धन कीजिए जो तीन संकेतों m_1 , m_2 और m_3 , जिनकी बैंड-बैंडविथ क्रमशः 5 kHz, 10 kHz और 5 kHz है, को मल्टीप्लेक्स करता है। प्रत्येक संकेत को उसकी नॉर्मलिज्ड 256 एम्प्लिट्यूड दिखाता है और 256 स्तर पर क्वांटिजेशन किया जाता है।

- एक फीडबैक सर्किट शामिल कीजिए।
- बिट की अधिकतम अवधि क्या है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है?
- पीए सीए एंडाइट संकेत को रिक्रान्शन के लिए रीसेट की आवश्यक बैंड-बैंडविथ क्या होगी?
- कम्प्यूटर की अवधि, प्रोग्राम प्रति सेकंड में, क्या होगी?

Design a PCM system that multiplexes three signals m_1 , m_2 and m_3 having bandwidths 5 kHz, 10 kHz and 5 kHz respectively. Each signal is sampled at its Nyquist rate and quantized to 256 levels.

- Sketch the block diagram of the system. 6
- What is the maximum bit duration that can be used? 8
- What is the channel bandwidth required to pass the PCM signal? 4
- What is the commutator speed in revolutions per second? 2

- (b) दत्त. निम्न खोल-लूप प्रणाली का $G(s)H(s) = \frac{K}{(s+2)^2(s+3)}$ है, के लिए K का निर्धारण कीजिए, जो निम्नलिखित विशेषताओं को सन्तुष्ट करता है :

- पोजिशन स्टेडिस्टिक $K_p \geq 2$
- गेन मार्जिन ≥ 3

For the system, whose open loop transfer function is $G(s)H(s) = \frac{K}{(s+2)^2(s+3)}$

determine K which satisfies the following specifications

- Position error constant $K_p \geq 2$
- Gain margin ≥ 3 20

- (c) एक 11 kV, 100 MVA आल्टरनेटर का संरक्षण भेदभावित (एन से है) फेज-टु-ग्राउंड दोष के लिए कुंडले का सुरक्षा प्रतिशत 85% है। तब धारा संतुलन में 20% बाधा है, तब पहले पारंपारिक होने के लिए सेट किया गया है। प्रतिरोधक के मान का निर्धारण कीजिए, जो न्यूट्रल-टु-ग्राउंड कनेक्शन में स्थापित किया जाएगा।

An 11 kV, 100 MVA alternator is provided with differential protection. The percentage of winding to be protected against phase-to-ground fault is 85%. The relay is set to operate when there is 20% out of balance current. Determine the value of the resistance to be placed in the neutral to ground connection. 10

4. (a) एक इकाई फीडबैक नियंत्रण तंत्र पर विचार कीजिए, जिसका अग्र मध्य अंशण फलन $G(s) = \frac{9}{s(s+1)}$ द्वारा दिये गया है; निर्धारण कीजिए—
- इकाई स्टेप इनपुट लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न ओवरशूट;
 - इकाई स्टेप और इकाई रैप इनपुट लगाने के फलस्वरूप स्थायी-तत्त्व हूटि।

Consider a unity feedback control system whose forward path transfer function is given by $G(s) = \frac{9}{s(s+1)}$. Determine—

- percentage overshoot resulting from application of unit step input; 10
 - steady-state error resulting from application of unit step and unit ramp input. 10
- (b) एक तीन फेज शक्ति तंत्र में एक गुरुत्वपूर्ण त्रुटि होती है जो एक हार्मोनिक संचरण लाइन के द्वारा एक अनन्त बस से जुड़ा है। संचरण लाइन में एक दोष हो जाता है। जब कोई दोष नहीं है, तो तंत्र का अधिकतम शक्ति स्थानान्तरण 5 p.u. और शक्ति स्थानान्तरण 2.5 p.u. है। शक्ति कोण तंत्रों के शिखर मान दोष के दौरान और दोष के उपरान्त क्रमशः 2 p.u. और 4 p.u. है। इस तंत्र के दोनों सिरो की वोल्टता के बीच कोणीय विस्थापन में गुरुत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण कीजिए, जिसके बाह्य परिणाम विच्छेदक दोष को समय पर मुक्त नहीं कर सकता जिससे तंत्र का गुरुत्वपूर्ण बच रहे।

A three-phase power system consists of a synchronous machine connected through a lossless transmission line to an infinite bus. A fault occurs on the transmission line. The maximum power transfer of this system when there is no fault is 5 p.u. and the power transfer is 2.5 p.u. The power angle curves during the fault and post-fault conditions have peak values of 2 p.u. and 4 p.u. respectively. Determine the permissible increase in the angular displacement between the voltages at the two ends of the system beyond which the circuit breakers could not clear the fault in time for the system to remain in synchronism.

- (c) निम्नलिखित जोड़ियों में विभेदन कीजिए -
- LDA addr और STA addr
 - LDAX rp और SHLD addr
 - LDAX rp और STAX rp
 - RLO और RAL
 - PCIL और SPIL

Differentiate between the following pairs of instructions :


- LDA addr and STA addr
- LDAX rp and SHLD addr
- LDAX rp and STAX rp
- RLC and RAL
- PCHL and SPHL

10

खण्ड—B / SECTION—B

5. (a) निम्न में दिखाए गए तंत्र के लिए समीक शक्ति की माँग बस-1 और बस-2 पर क्रमशः S_{D1} और S_{D2} है। यदि $|V_2| = 1$ p.u. है, तो बस-2 से कनेक्टेड कैपेसिटर (Q_{C2}) के VAR रेटिंग का MVAR में आश्कलन कीजिए।

For the system shown in the figure, S_{D1} and S_{D2} are complex power demands at bus-1 and bus-2 respectively. If $|V_2| = 1$ p.u., compute VAR rating of the capacitor (Q_{C2}) connected at bus 2 in MVar :

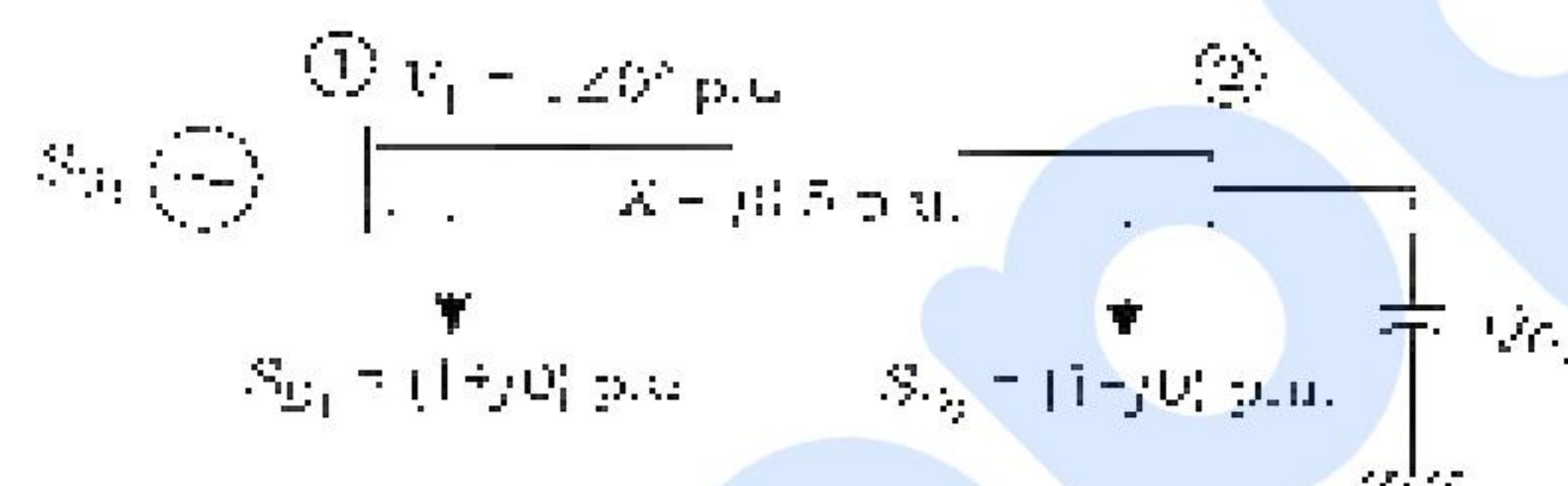


10

- (b) एक वाटमीटर 5 kW की रीडिंग पढ़ता है, जब इसकी धारा कुंडली एक सममित तीन-फेज तार: तयोजित तंत्र, जो कि 440 V पर 25 A के एक संतुलित तीन-फेज ट्रेणिक भार को सप्लाय कर रहा है, के रेड फेज से जुड़ी हो तथा वोल्टेज कुंडली स्टार प्लेड फेज के बीच से लगी हो। वाटमीटर की रीडिंग एक नया होफे तब धारा कुंडली के संयोजन को अपीचरित रखते हुए वोल्टेज कुंडली को ब्लू एवं गेलो फेज के बीच में जेड़ दिया गए। ऐसी परिस्थिति से परिस्थ में कुल प्रतिवर्ती शक्ति का निर्धारण कीजिए।

A wattmeter reads 5 kW when its current coil is connected in red phase and its voltage coil is connected between neutral and red phase of a symmetrical three-phase star connected system supplying a balanced three-phase inductive load of 25 A at 440 V. What will be the reading of the wattmeter if the connection of the current coil remains unchanged and voltage coil is connected between blue and yellow phase? Hence determine the total reactive power in the circuit.


10

- (c) एक सततनी कूटन नीचे दिखाया गया है।

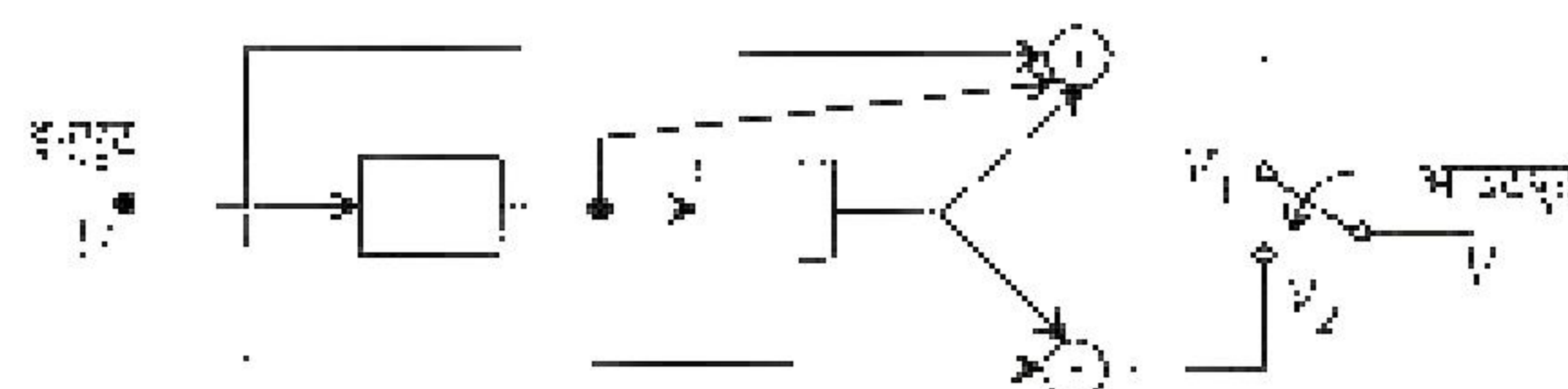

- मोटर के रुभी अनुक्रमों और मंगत जेनेरेट वहुवृत्त के लिखिए,
- यदि इनपुट अनुक्रम $U = (1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0)$ है, तो आउटपुट अनुक्रम V का निर्धारण कीजिए।

A convolutional encoder is shown below :

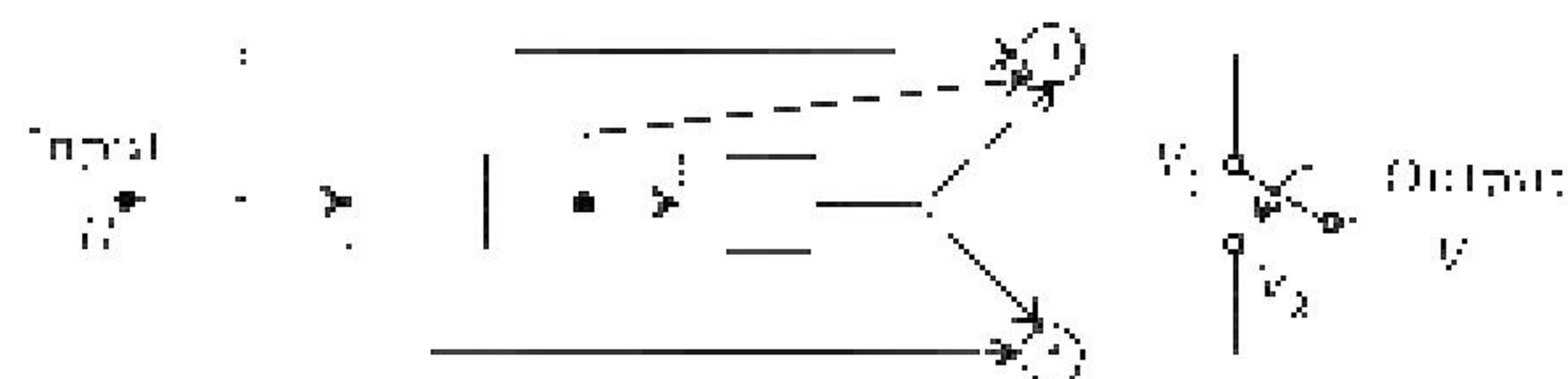

- (i) Write down all the generator sequences and corresponding generator polynomial. 4
- (ii) Determine the output sequence V , if the input sequence is $U = (1\ 0\ 0\ 1\ 1)$. 6
- (b) (i) अवरणीत अंतरात्तों में आरुत का गायत है? कौन-सा अंतरात्त आरुत नहीं किय जा सका है? 5
What do you mean by maskable interrupts? Which interrupt cannot be masked?
- (ii) RST 6.5 अंतरात्त को गुरुकलित करने के लिए एक असेम्बली भाषा प्रोग्राम लिखिए। 5
Write an assembly language program to enable RST 6.5 interrupt.
- (c) एक तंत्र का अभिलाक्षणिक समीकरण 4

$$s^4 - 3s^3 - 10s^2 + 20s - 100 = 0$$

द्वारा दिया गया है। राइस-हर्विट्ज़ कसोटों के द्वारा तंत्र के धनात्मक धर्माधिक भाग वाले ध्रुवों की संख्या का निर्धारण कीजिए।

The characteristic equation of a system is given by

$$s^4 - 3s^3 - 10s^2 + 20s - 100 = 0$$

By Routh's Hurwitz criterion, determine the number of poles of the system with positive real parts. 10

6. (a) (i) तंत्र वोल्टता के विभिन्न परागों के लिए विविध परिपथ विच्छेदक के चयन के बारे में लिखिए। अधीपथ विच्छेदक के प्रकार का अधीक्ष कीजिए, जिसकी संरुति दुरुलितरिज द्वारा विशेष धर्त की गुरुता के लिए की जाती है। 10
Write about the selection of various circuit breakers for different ranges of system voltage. Mention the type of circuit breaker to be recommended by the utilities for a particular range of voltage.
- (ii) एक वोल्टता 330 की (एच० वी० 330 सी०) गायपथ विच्छेदक के विन्यास में कठिनाई पर कर्त कीजिए। इसके निर्माण का अधी सङ्क्रिया के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। 10
Discuss the difficulty in the development of high voltage DC (HVDC) circuit breaker. Describe its construction and principle of operation.
- (b) (i) गोनर केंद्रों की क्रिमांशधि (एल्गोरिथ्म) का इस्तेमाल करते हुए स्रोत कोड प्राप्त करने की क्रमिक सङ्क्रिया को लिखिए। 10
Write the step by step procedure to obtain source code by using Shannon Fano algorithm

- (ii) ऐसे कोड के लिए, स्रोत कोड 256 संकेतों, जो संदेशों को निम्नलिखित प्रायिकताओं के साथ उत्पन्न करता है,

$$\begin{aligned} m_1 &= p_1 = 1/4 \\ m_2 &= p_2 = 1/4 \\ m_3 &= p_3 = 1/8 \\ m_4 &= p_4 = 1/8 \\ m_5 &= p_5 = 1/16 \\ m_6 &= p_6 = 1/16 \\ m_7 &= p_7 = 1/16 \\ m_8 &= p_8 = 1/16 \end{aligned}$$

इसके साथ कोड की व्याख्या की परिस्थिति भी कीजिए।

Obtain the source code for a source that generates messages with the following probabilities

$$\begin{aligned} m_1 &= p_1 = 1/4 \\ m_2 &= p_2 = 1/4 \\ m_3 &= p_3 = 1/8 \\ m_4 &= p_4 = 1/8 \\ m_5 &= p_5 = 1/16 \\ m_6 &= p_6 = 1/16 \\ m_7 &= p_7 = 1/16 \\ m_8 &= p_8 = 1/16 \end{aligned}$$

Also calculate the efficiency of the code.

10

- (c) 8085 माइक्रोप्रोसेसर की पाँच सम्बोधन (रेजिस्टर) विधाओं को स्पष्ट कीजिए।

Explain, five addressing modes of 8085 microprocessor.

10

7. (a) खुला-लूप अन्तगण फलन

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s + p_1)(s + p_2)} \quad ; \quad p_1, p_2 > 0$$

के लिए नडक्विस्ट आलेख का चित्र चर्चिए। बंद-लूप संयंत्र के स्थायित्व पर टिप्पणी कीजिए।

For the open-loop transfer function

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s + p_1)(s + p_2)} \quad ; \quad p_1, p_2 > 0$$

sketch Nyquist plot. Comment on the stability of the closed loop system.

20

- (b) नाम भुज वाले LC कोटि में अवशोषित धारिताओं के प्रभाव को हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? परिपथ आरेख के साथ वर्णन कीजिए।

Which method is used to eliminate the effect of stray capacitances in a four-arm AC bridge? Describe with circuit diagram.

20

- (c) 11 kV, 20 MVA के एक तीन-फेज जनित्र (जेनरेटर) में ज़ेरो सेक्यूएन्स रिएक्टेंस शून्य है। इसकी पॉजिटिव, निगेटिव व ज़ेरो सेक्यूएन्स रिएक्टेंस क्रमशः 60%, 25% और 15% है। जनित्र के न्यूट्रल में लगे जाने वाले ज़ेरो रिएक्टेंस के मान का गणना करें, जिससे कि एकल लाइन-टू-ग्राउंड दोष के लिए धारा निर्धारित धारा से अधिक न हो।

A three phase generator rated 11 kV, 20 MVA has a solidly grounded neutral. Its positive, negative and zero sequence reactances are 60%, 25% and 15% respectively. Calculate the value of the reactance that should be placed in generator neutral such that the current for single line-to-ground fault does not exceed the rated current.

10

- B. (a) (i) नीचे नीचे दिए गए स्वरूप का एक ब्लॉक आरेख खींचिए।

Draw the block diagram of a DPSK communication system.

8

- (ii) नीचे दी गई बिटों के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली संकेतों की श्रृंखला है $d(t) = 00100110011110$ । नीचे दी गई बिटों की धारा का विश्लेषण कीजिए।

The data stream to be transmitted by means of DPSK is $d(t) = 00100110011110$. Determine the DPSK bit stream.


6

- (iii) अगर प्रेषित डेटा धारा 101000 है और वाहक आवृत्ति f_c है, तो नीचे दी गई तरंगरूप का चित्र खींचिए।

Sketch BPSK waveform of the transmitted data stream is 101000 and carrier frequency is f_c .


6

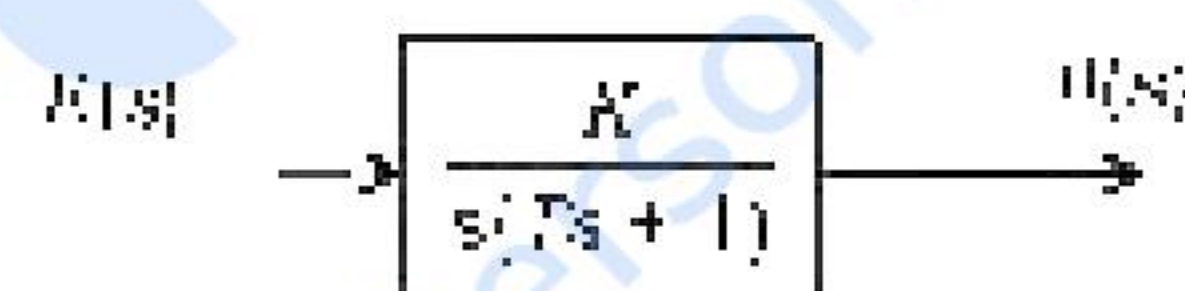- (b) (i) नीचे दिए गए नमूने के ग्रेड आरेख को चित्रित करें।



अब इसे में संबंध स्थापित करते हुए अवकल समीकरण लिखिए तथा इससे $M(t)$ एवं $\dot{M}(t)$ के स्टेड स्टेट मान निकालें।

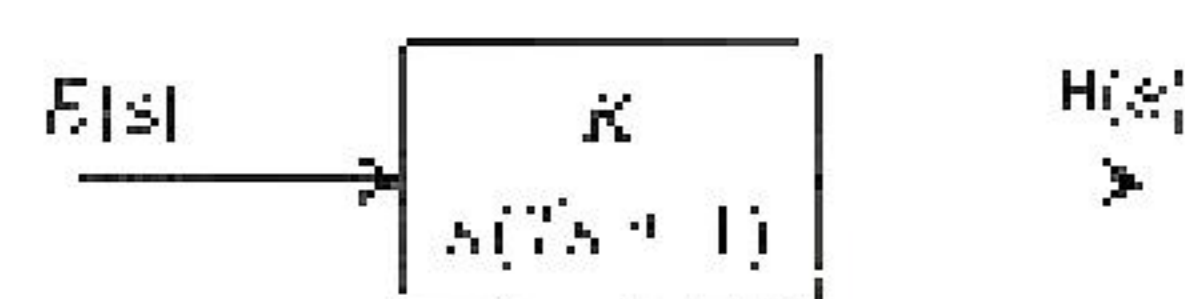Consider the block diagram of a system shown below :



Write the differential equation relating $\dot{M}$ to E and hence write the state model of the system choosing state variables as $\dot{M}(t)$ and $M(t)$.

10

- (ii) एक लीड कंपेंसेटर के लिए बोडे आलेख का चित्र खींचिए।

Sketch Bode plot of a lead compensator.

10

- (c) दो सबस्टेशन समान्य प्रतिबाधा वाली दो समानान्तर लाइनों के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्येक में 0.18 p.u. प्रति 200 MVA का टैप-चान्जिंग ट्रांसफॉर्मर (ट्रांसफॉर्मर) है, 200 MVA की रेटिंग के आधार पर। प्रतिफलित प्रतिबाधा गुड़ अवशोषण (MVA) में निकालिए जब ट्रांसफॉर्मर टैप क्रमशः (1 : 1.1) और (1 : 0.9) पर सेट है। म्युटेयुअल के दोनों किंगों पर प्रति इकाई वोल्टता को समान मान लीजिए।

Two substations are connected by two lines in parallel with negligible impedance, but each containing a tap-changing transformer of reactance 0.18 p.u. on the basis of its rating as 200 MVA. Find the net absorption of reactive power in MVA when the transformer taps are set as (1 : 1.1) and (1 : 0.9) respectively. Assume per unit voltages to be equal at two ends of the substation.

10
